

CIRCUITOS DIGITAIS LATCHES

Marco A. Zanata Alves

CIRCUITOS DIGITAIS COMBINACIONAIS

Até agora, todos os circuitos digitais que estudamos possuem uma propriedade em comum:

O estado das saídas depende única e exclusivamente do estado atual das entradas. Tais circuitos são classificados como circuitos digitais combinacionais.

... **circuitos combinacionais** não guardam nenhuma informação sobre estados anteriores (ausência de memória)


CIRCUITOS DIGITAIS SEQUENCIAIS

Alguns circuitos digitais, ao contrário, podem guardar informação sobre estados anteriores. Tais circuitos são chamados de circuitos digitais sequenciais.

... **em circuitos sequenciais**, o estado das saídas depende não apenas do estado atual das entradas, mas também de estados anteriores das entradas e/ou saídas (presença de memória).

CIRCUITOS DIGITAIS SEQUENCIAIS

 Exemplo de um circuito digital sequencial:




CIRCUITOS DIGITAIS SEQUENCIAIS

 Exemplo de um circuito digital sequencial:

A tabela verdade de um circuito digital sequencial depende de estados anteriores.

Usaremos X_i para denotar o estado atual da saída e X_{i-1} para denotar o estado anterior.




A	X_{i-1}	X_i
0	0	
1	0	
0	1	
1	1	

CIRCUITOS DIGITAIS SEQUENCIAIS

 Exemplo de um circuito digital sequencial:


A tabela verdade de um circuito digital sequencial depende de estados anteriores.

Usaremos X_i para denotar o estado atual da saída e X_{i-1} para denotar o estado anterior.




A	X_{i-1}	X_i
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	1


CIRCUITOS DIGITAIS SEQUENCIAIS

 

 
Esboce o diagrama de forma de onda para a saída X , considerando o diagrama de forma de onda para a entrada A , e que até o instante t_1 o estado de X é 0.



CIRCUITOS DIGITAIS SEQUENCIAIS

 

 Esboce o diagrama de forma de onda para a saída X , considerando o diagrama de forma de onda para a entrada A , e que até o instante t_1 o estado de X é 0.






CIRCUITOS DIGITAIS SEQUENCIAIS

Outro exemplo: construa a tabela verdade para a saída X abaixo, considerando que o estado inicial de A é 0 e de X é 1.


A	X_{i-1}	X
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

 

CIRCUITOS DIGITAIS SEQUENCIAIS



Outro exemplo: construa a tabela verdade para a saída X abaixo, considerando que o estado inicial de A é 0 e de X é 1.


A	X_{i-1}	X
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	0

 

FEEDBACK

  Característica comum aos circuitos digitais sequenciais: presença de feedback (realimentação)



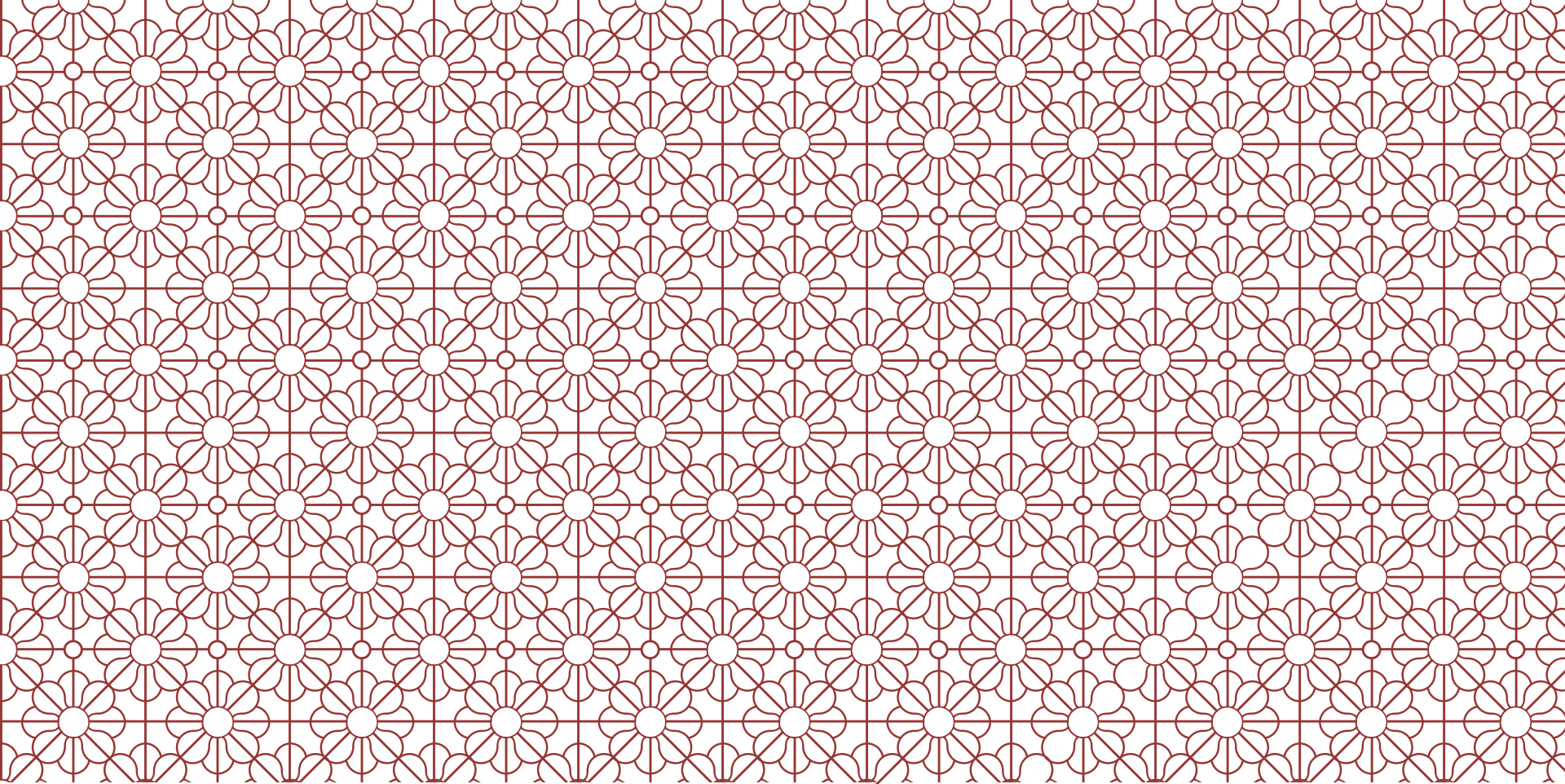

LATCHES

LATCH DO TIPO R-S (RESET-SET)


Faça a tabela verdade do circuito abaixo, considerando as entradas:

$R = 1, S = 0;$

$R = 0, S = 0;$

$R = 0, S = 1;$

$R = 0, S = 0.$

 

Estamos sempre
interessados no sinal final
(estável)

Desconsidere, por enquanto,
o estado $R = 1, S = 1$.

LATCH DO TIPO R-S (RESET-SET)


Faça a tabela verdade do circuito abaixo, considerando as entradas:

$R = 1, S = 0;$

$R = 0, S = 0;$

$R = 0, S = 1;$

$R = 0, S = 0.$

 

R	S	Q_i	P
1	0		
0	0		
0	1		
0	0		

Estamos sempre interessados no sinal final (estável)

Desconsidere, por enquanto, o estado $R = 1, S = 1$.

LATCH DO TIPO R-S (RESET-SET)


Faça a tabela verdade do circuito abaixo, considerando as entradas:

$R = 1, S = 0;$

$R = 0, S = 0;$

$R = 0, S = 1;$

$R = 0, S = 0.$

 


R	S	Q_i	P
1	0	0	1
0	0	Q_{i-1}	$\overline{Q_{i-1}}$
0	1	1	0
0	0	Q_{i-1}	$\overline{Q_{i-1}}$

Estamos sempre interessados no sinal final (estável)

Desconsidere, por enquanto, o estado $R = 1, S = 1$.

LATCH DO TIPO R-S (RESET-SET)

 
A saída P é sempre o inverso de Q . Passaremos a chamar a saída P de \overline{Q} .



R	S	Q_i	\overline{Q}_i	
1	0	0	1	(reset Q)
0	1	1	0	(set Q)
0	0	Q_{i-1}	\overline{Q}_{i-1}	(mantém Q)


LATCH DO TIPO R-S (RESET-SET)

Este circuito é chamado **latch R-S**

 

LATCH DO TIPO R-S (RESET-SET)

 
Esboce o diagrama de forma de onda para o **latch R-S**:



LATCH DO TIPO R-S (RESET-SET)

E o estado $R = 1, S = 1$?

 
Esboce os diagramas de forma de onda para Q e \overline{Q} , considerando R e S conforme o diagrama abaixo.



LATCH DO TIPO R-S (RESET-SET)


E o estado $R = 1, S = 1$?

 Esboce os diagramas de forma de onda para Q e \overline{Q} , considerando R e S conforme o diagrama abaixo.




LATCH DO TIPO R-S (RESET-SET)

 
Após a uma transição $R = 1, S = 1$ para $R = 0, S = 0$ as saídas ficam instáveis, só voltando ao normal após o próximo reset ou set.



LATCH DO TIPO R-S (RESET-SET)

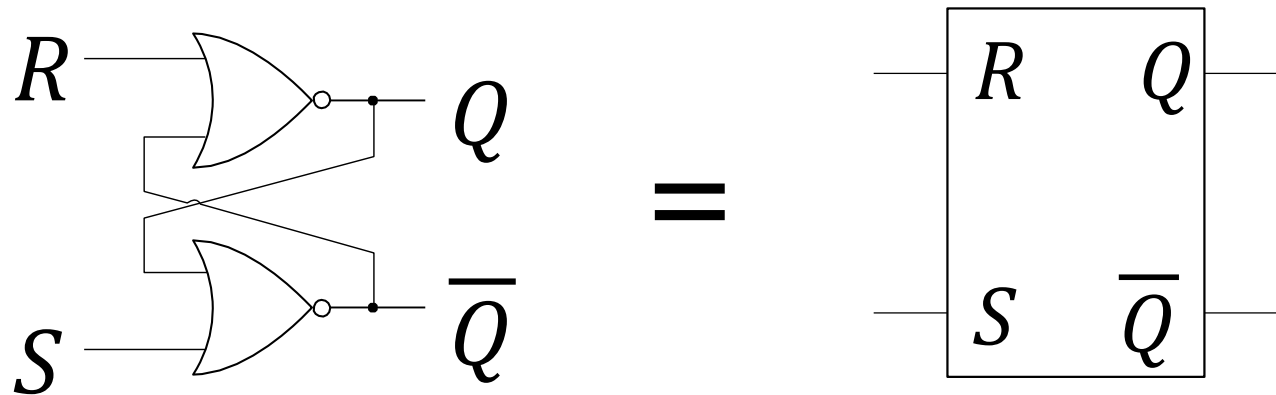


R	S	Q_i	\overline{Q}_i	
1	0	0	1	(reset Q)
0	1	1	0	(set Q)
0	0	Q_{i-1}	\overline{Q}_{i-1}	(mantém Q)
1	1	X	X	Estado Proibido

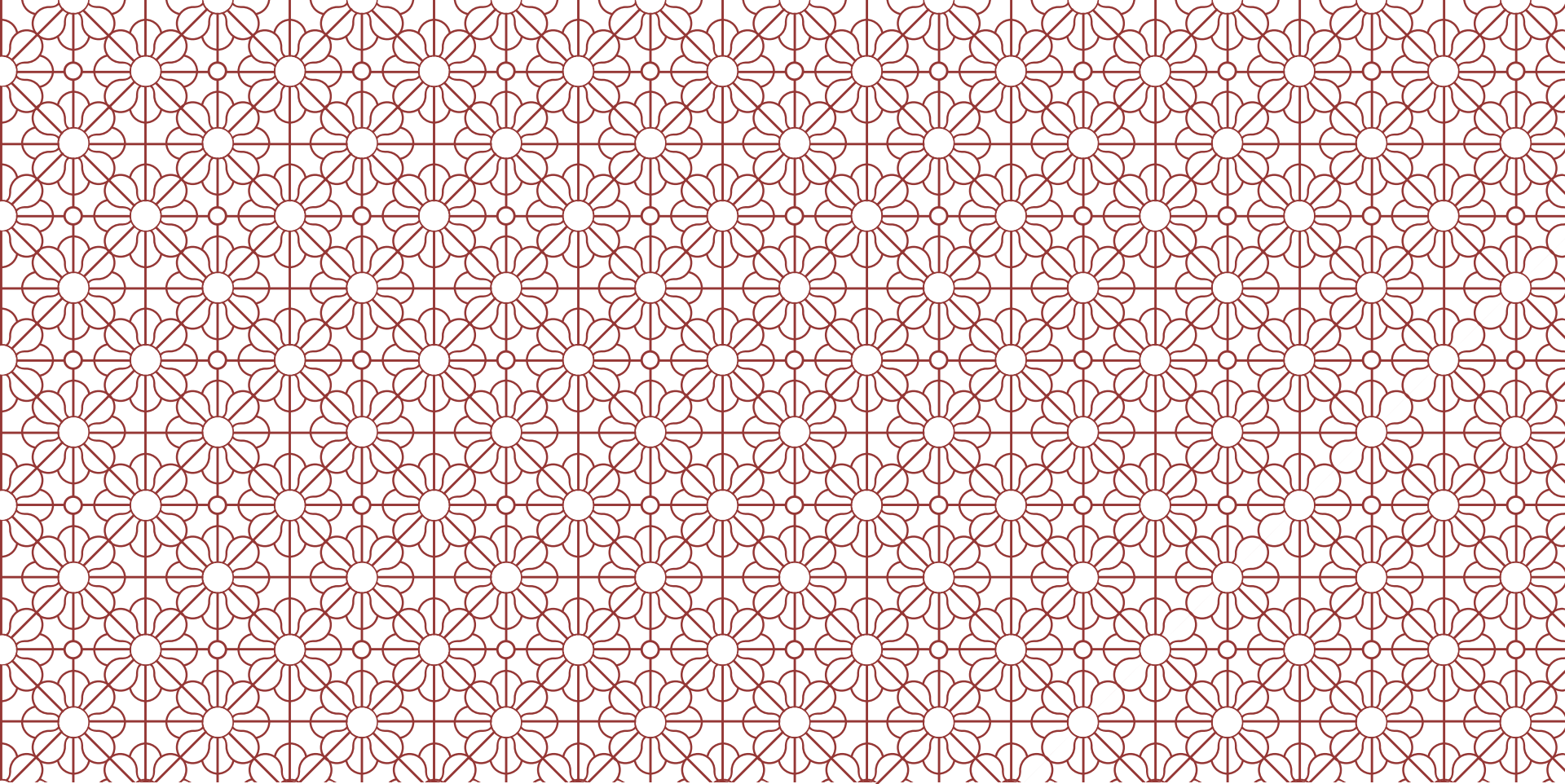

LATCH DO TIPO \overline{S} \overline{R}


LATCH DO TIPO $\overline{S} \overline{R}$ COM PORTAS NAND

 É possível construir um latch similar com portas NAND, mas as entradas se tornam ativas em nível baixo.



LATCH DO TIPO \overline{S} \overline{R} COM PORTAS NAND

 
É possível construir um latch similar com portas NAND, mas as entradas se tornam ativas em nível baixo.



\overline{S}	\overline{R}	Q_i	\overline{Q}_i	
0	1	0	1	(reset Q)
1	0	1	0	(set Q)
0	0	Q_{i-1}	\overline{Q}_{i-1}	(mantém Q)
1	1	X	X	Estado Proibido

CIRCUITO DE HABILITAÇÃO (ENABLE)

 
Problema 1: considere o circuito abaixo. Qual é o estado de cada saída X e Y quando **En = 0** e quando **En = 1**?





CIRCUITO DE HABILITAÇÃO (ENABLE)

 
Problema 1: considere o circuito abaixo. Qual é o estado de cada saída X e Y quando **En = 0** e quando **En = 1**?



Enable	X	Y
0		
1		

CIRCUITO DE HABILITAÇÃO (ENABLE)

 Problema 1: considere o circuito abaixo. Qual é o estado de cada saída X e Y quando $En = 0$ e quando $En = 1$?



Enable	X	Y
0	1	1
1	\bar{S}	\bar{R}


Circuito de habilitação com portas NAND torna as entradas S e R:

Se $En = 1$: ativas em nível baixo, (\bar{S} e \bar{R})


Se $En = 0$, desabilitadas

A entrada **Enable** é chamada entrada de habilitação (enable input)

LATCH DO TIPO S-R COM ENABLE

 

En	S	R	Q_i	
1	0	1	0	(reseta Q)
1	1	0	1	(seta Q)
1	0	0	Q_{i-1}	(mantém Q)
0	?	?	Q_{i-1}	(mantém Q, não importa R nem S)

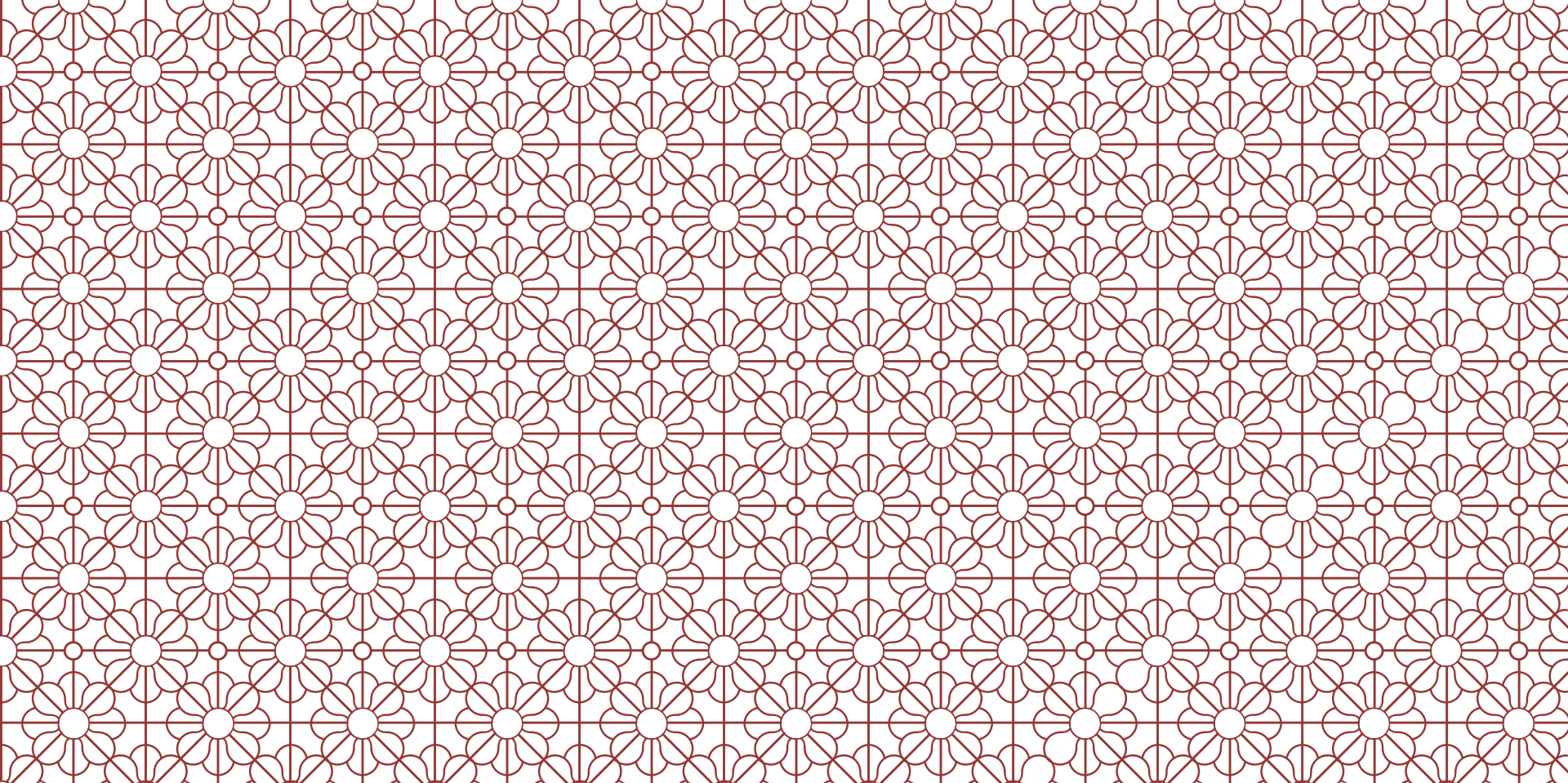

LATCH DO TIPO D

LATCH DO TIPO D (DATA)

A inclusão da entrada En é uma conveniência a mais no latch S-R, e permite uma outra forma de manter o estado do latch.


Porém, ainda temos que nos preocupar em nunca fazer $S = 1$ e $R = 1$ enquanto o latch estiver habilitado ($En = 1$).

LATCH DO TIPO D (DATA)


A inclusão da entrada En é uma conveniência a mais no latch S-R, e permite uma outra forma de manter o estado do latch.

Porém, ainda temos que nos preocupar em nunca fazer $S = 1$ e $R = 1$ enquanto o latch estiver habilitado ($En = 1$).

 
O uso de uma única entrada para set/reset evita esse problema:



LATCH DO TIPO D (DATA)

 


D	En	Q_i	
0	1	0	(reset)
1	1	1	(set)
?	0	Q_{i-1}	(mantém, sem importar com D)

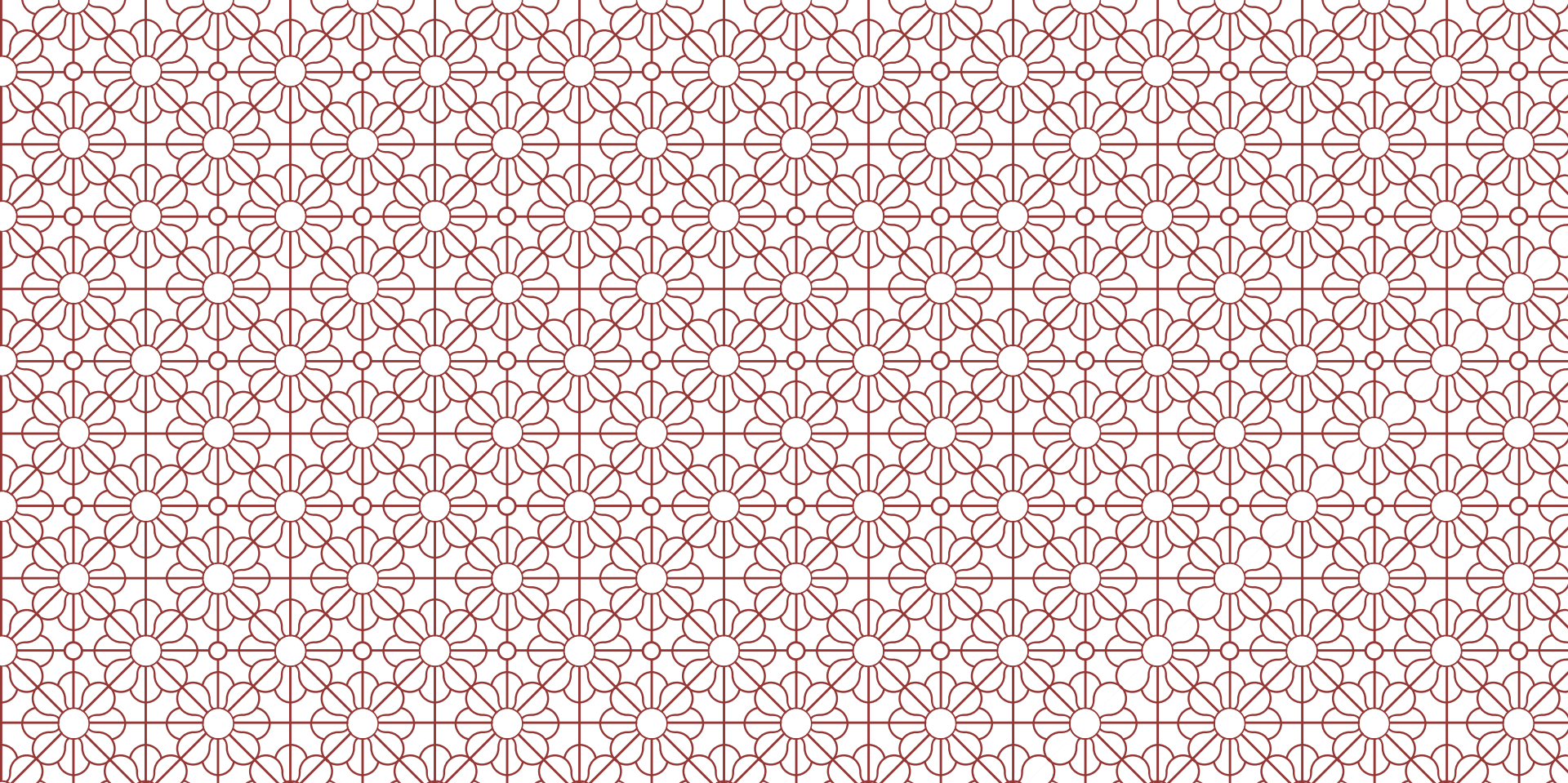

APLICAÇÕES

LATCH D: APLICAÇÃO

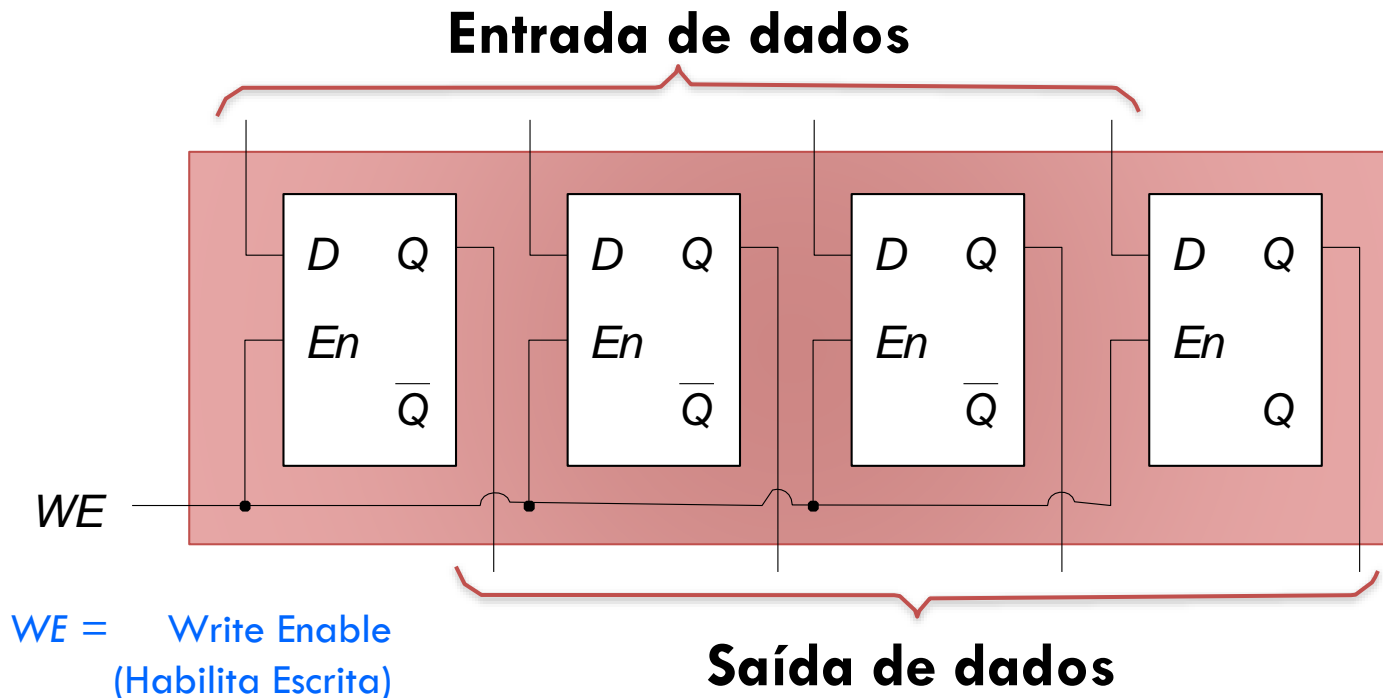Registrador de armazenamento: armazena uma palavra de dado




LATCH D: APLICAÇÃO

Os latches são muito utilizados com Write-Enable ligado ao Clock.

Os latches ficam **transparentes** durante a “parte alta” (“1” lógico) do clock.
(aceitando escritas)

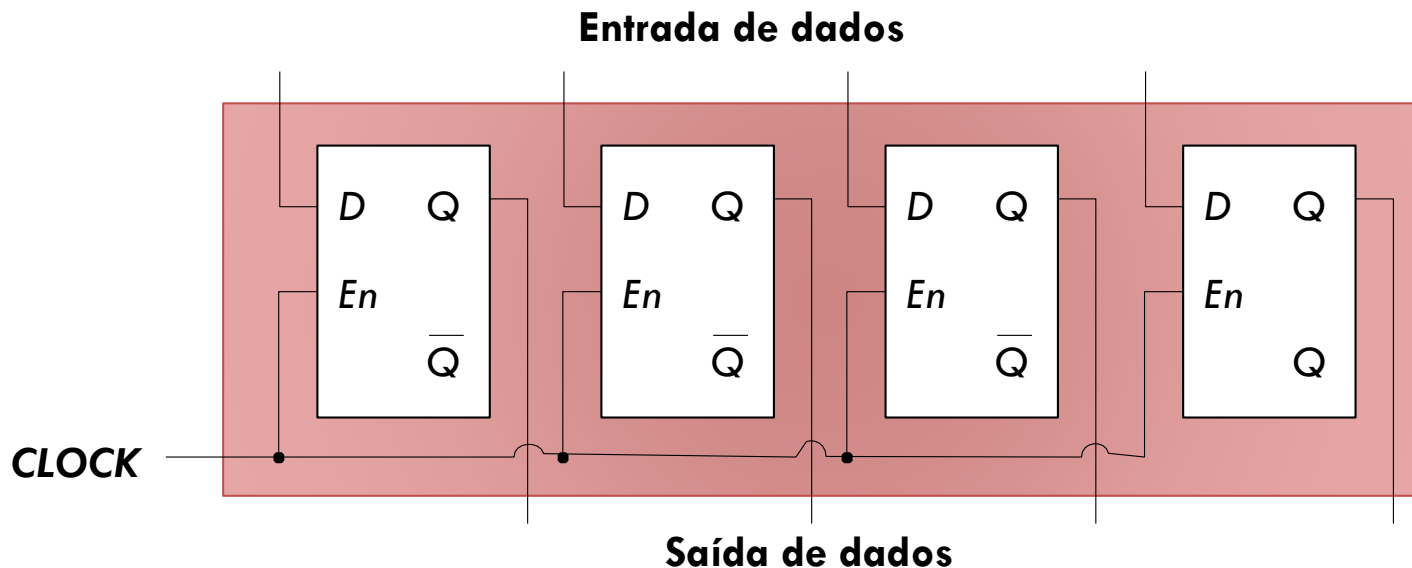Os latches ficam **opaco** durante a “parte baixa” (“0” lógico) do clock.
(mantendo o valor)



LATCH D: APLICAÇÃO

“Registrador” de armazenamento: armazena uma palavra de dado

