

CIRCUITOS DIGITAIS

MAPA DE KARNAUGH

Marco A. Zanata Alves

SIMPLIFICAÇÃO DE LÓGICAS

Teorema: Toda função lógica pode ser escrita como disjunção de **mintermos** (também chamada “soma de produtos” – SOP).

Portanto, toda função lógica possui uma expressão que a define.

A forma de soma de produtos é uma forma padrão de representação de expressões booleanas. Outra forma padrão é o **produto de somas (maxterms)**.



SIMPLIFICAÇÃO DE LÓGICAS

Como podemos simplificar tal expressão?

$$\overline{V}F\overline{U}\overline{N} + \overline{V}F\overline{U}N + VF\overline{U}\overline{N} + VF\overline{U}N$$

SIMPLIFICAÇÃO DE LÓGICAS

Como podemos simplificar tal expressão?

$$\overline{V}F\overline{U}\overline{N} + \overline{V}F\overline{U}N + VF\overline{U}\overline{N} + VF\overline{U}N$$

$$FU(\overline{V}\overline{N} + \overline{V}N + V\overline{N} + VN)$$

$$FU(\overline{V}(\overline{N} + N) + V(\overline{N} + N))$$

$$FU(\overline{V} + V)$$

$$FU$$

SIMPLIFICAÇÃO DE LÓGICAS

Observe que, quando temos algo do tipo:

$$\dots + A\overline{B} + AB + \dots$$

em uma expressão na forma soma-de-produtos podemos colocar A em evidência:

$$\dots + A(\overline{B} + B) + \dots$$

e simplificar por:

$$\dots + A + \dots$$

SIMPLIFICAÇÃO DE LÓGICAS

Observe que, quando temos algo do tipo:

$$\dots + A\overline{B} + AB + \dots$$

em uma expressão na forma soma-de-produtos podemos colocar A em evidência:


$$\dots + A(\overline{B} + B) + \dots$$

e simplificar por:

$$\dots + A + \dots$$

O problema sempre foi: Como encontrar dois mintermos idênticos a menos de uma mesma variável B , que aparece como B e \overline{B} ?

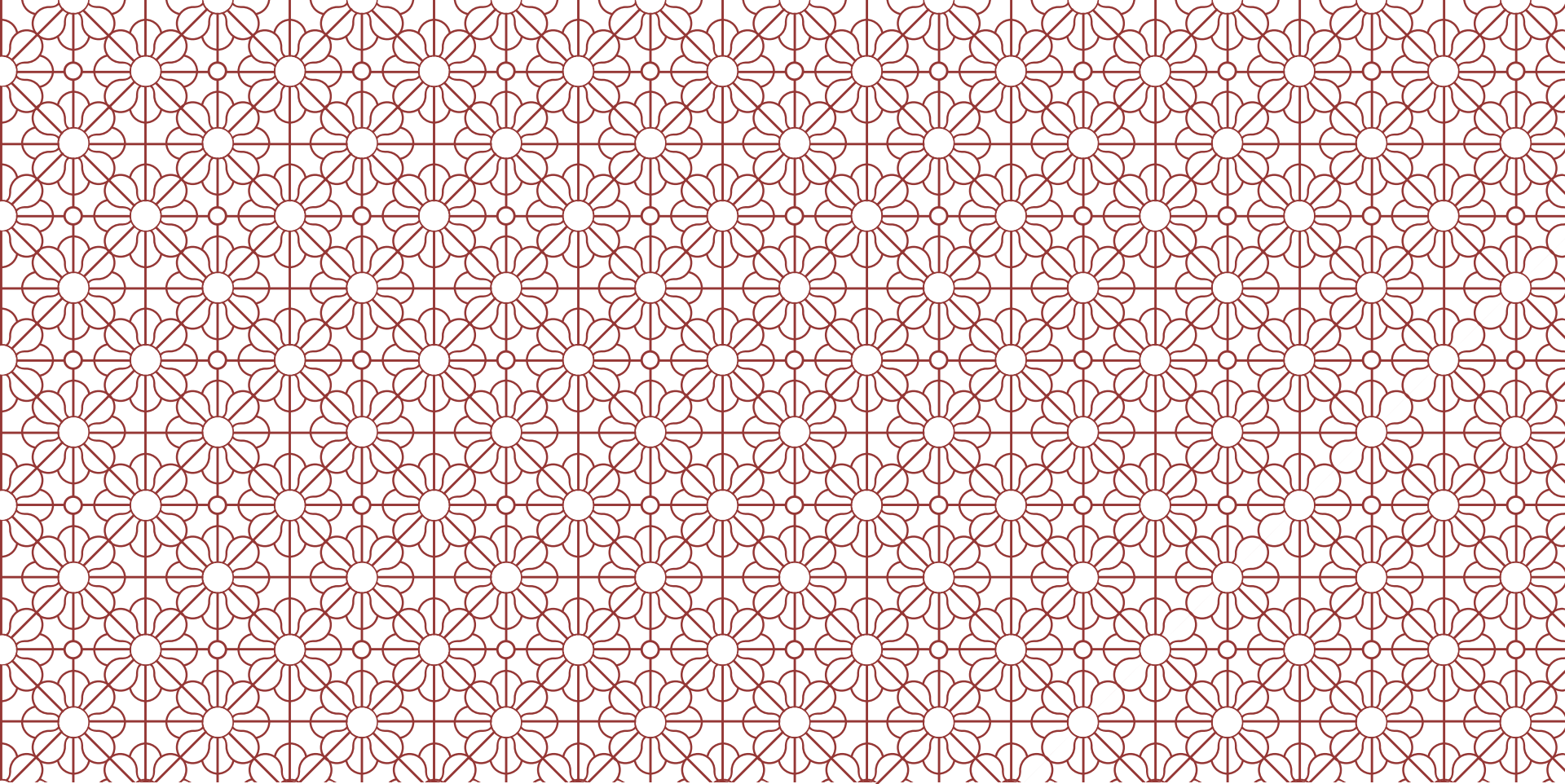Solução: expresse a tabela verdade de forma que isso seja fácil de encontrar!



MAPAS DE KARNAUGH

MAPAS DE KARNAUGH

Considerando a seguinte tabela verdade

Como gerar a lógica que implementa a função $f(A,B,C)$?

Como implementar essa lógica de maneira otimizada?

R1. Regras de álgebra booleana

R2. **Mapas de Karnaugh**

A	B	C	f	
0	0	0	0	
0	0	1	0	
0	1	0	1	$\leq !A \cdot B \cdot !C$
0	1	1	1	$\leq !A \cdot B \cdot C$
1	0	0	1	$\leq A \cdot !B \cdot !C$
1	0	1	0	
1	1	0	0	
1	1	1	1	$\leq A \cdot B \cdot C$

MAPAS DE KARNAUGH...

Os mapas de Karnaugh permite simplificar funções utilizando **técnicas de mapeamento visual**

Para iniciar, precisamos criar uma grade para mapear as entradas (ex. A,B,C)

A	B	C	f	
0	0	0	0	
0	0	1	0	
0	1	0	1	$\leq !A \cdot B \cdot !C$
0	1	1	1	$\leq !A \cdot B \cdot C$
1	0	0	1	$\leq A \cdot !B \cdot !C$
1	0	1	0	
1	1	0	0	
1	1	1	1	$\leq A \cdot B \cdot C$

MAPAS DE KARNAUGH...

Representação em matriz para a tabela verdade, onde **em linhas ou colunas adjacentes apenas uma variável muda de 1 para 0 ou vice-versa.**

A\BC	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	1	0	1	0

A	B	C	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

$$\leq !A \cdot B \cdot !C$$

$$\leq !A \cdot B \cdot C$$

$$\leq A \cdot !B \cdot !C$$

$$\leq A \cdot B \cdot C$$


MAPAS DE KARNAUGH...

Representação em matriz para a tabela verdade, onde **em linhas ou colunas adjacentes apenas uma variável muda de 1 para 0 ou vice-versa**.

A\BC	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	1	0	1	0


$$A \cdot !B \cdot !C$$

A	B	C	f	
0	0	0	0	
0	0	1	0	
0	1	0	1	$\leq !A \cdot B \cdot !C$
0	1	1	1	$\leq !A \cdot B \cdot C$
1	0	0	1	$\leq A \cdot !B \cdot !C$
1	0	1	0	
1	1	0	0	
1	1	1	1	$\leq A \cdot B \cdot C$



MAPAS DE KARNAUGH...

A\BC	$\overline{B} \overline{C}$ =00	$\overline{B} C$ =01	BC =11	$B \overline{C}$ =10
$\overline{A}=0$	0	0	1	1
$A=1$	1	0	1	0


$$A \cdot !B \cdot !C$$

MAPAS DE KARNAUGH...

A\BC	$\overline{B} \overline{C}$ 00	$\overline{B} C$ 01	BC 11	$B \overline{C}$ 10
$\overline{A}=0$	0	0	1	1
$A=1$	1	0	1	0

$$\overline{A} \cdot B (C + \overline{C}) = \overline{A} \cdot B$$

MAPAS DE KARNAUGH

A\BC	$\overline{B} \overline{C}$ 00	$\overline{B} C$ 01	BC 11	$B \overline{C}$ 10
$\overline{A}=0$	0	0	1	1
$A=1$	1	0	1	0

$$A \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}$$

$$A \cdot \overline{A} (B \cdot C) = B \cdot C$$

$$\overline{A} \cdot B (C + \overline{C}) = \overline{A} \cdot B$$

$$A \overline{B} \overline{C} + \overline{A} B + BC$$



MAPAS DE KARNAUGH

Simplifique:

$$C = \overline{V} F \overline{U} N + V \overline{F} \overline{U} N + \overline{V} \overline{F} U N + \overline{V} F U N + V F U N + \overline{V} F U \overline{N} + V F U \overline{N} + V \overline{F} U \overline{N}$$

MAPAS DE KARNAUGH

\UN	00	01	11	10
VF\	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	1	1	1
11	0	0	1	1
10	0	1	0	1

$$C = FU + \bar{V}FN + \bar{V}UN + VUN + V\bar{F}\bar{U}N$$



MAPAS DE KARNAUGH

Simplifique:

$$C = \overline{A} \overline{B} \overline{C} + A \overline{B} \overline{C} + \overline{A} B \overline{C} + A B \overline{C}$$

MAPAS DE KARNAUGH - EXEMPLOS

A\BC	00	01	11	10
0	1	0	0	1
1	1	0	0	1

$$\Rightarrow (!B \cdot !C) + (B \cdot !C)$$


$$\Rightarrow !C(!B + B)$$

$$\Rightarrow !C$$

Será que poderíamos inferir isso pelo mapa?

MAPAS DE KARNAUGH - EXEMPLOS

A\BC	00	01	11	10
0	1	0	0	1
1	1	0	0	1

 


=> !C

MAPAS DE KARNAUGH - EJEMPLOS

A\BC	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	1	0	0	1

1 Mintermo (SDP):
 $(A \cdot !C)$

2x Maxtermos (PDS):
 $(A) \cdot (!C)$

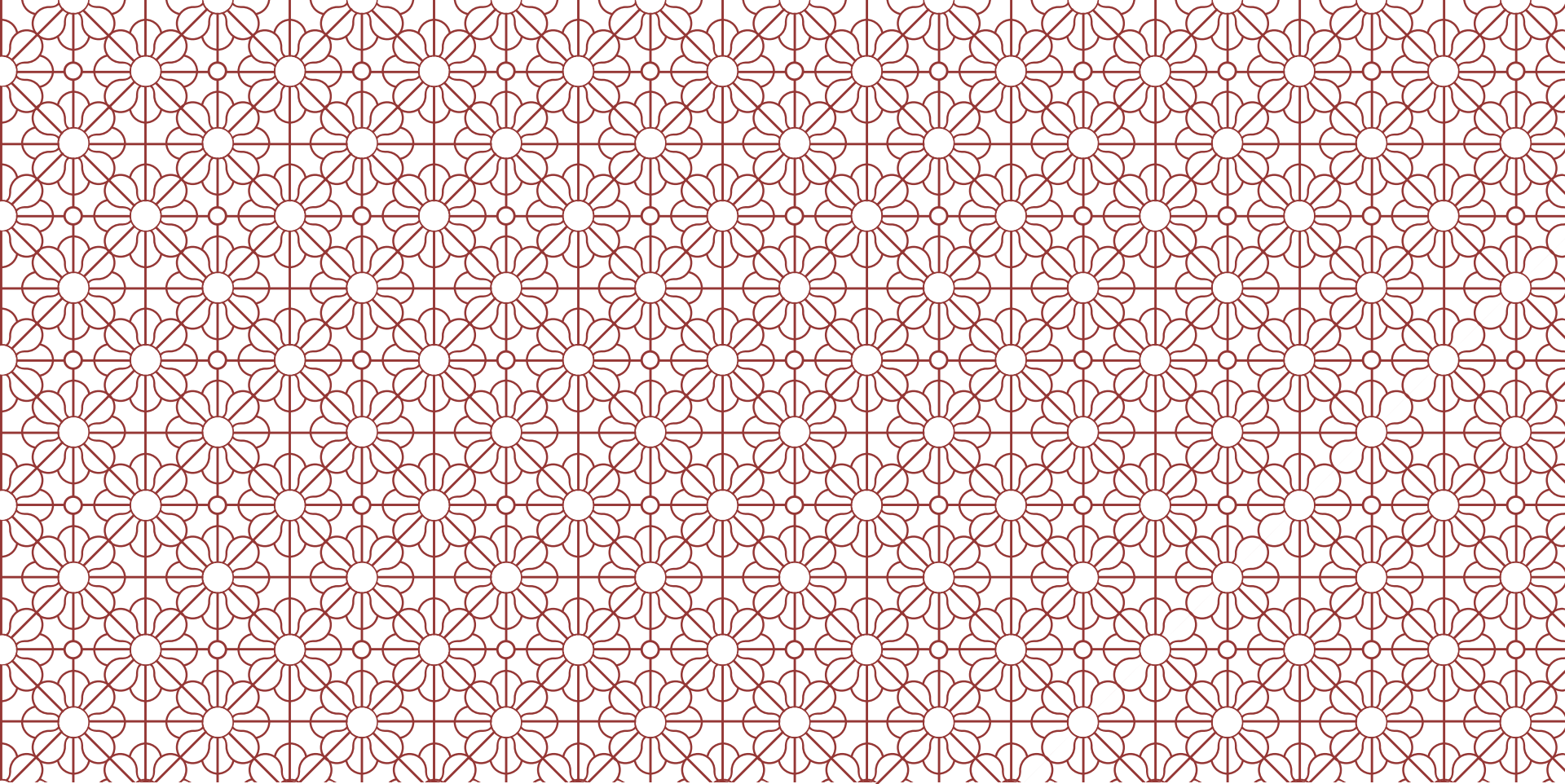


BITS DE DON'T-CARE

BITS DON'T-CARE (SEM IMPORTÂNCIA)

Bit de Don't-Care (X) é uma sequência de entrada para qual a saída não importa.

Uma entrada a qual é conhecida por nunca ocorrer é chamada de **Can't-Happen**.

 Os dois casos são tratado de mesma forma no projeto de lógica, e são referidos de modo genérico por **don't-care**.



BITS DON'T-CARE (SEM IMPORTÂNCIA)

Bit de Don't-Care (X) é uma sequência de entrada para qual a saída não importa.

Uma entrada a qual é conhecida por nunca ocorrer é chamada de **Can't-Happen**.

Os dois casos são tratado de mesma forma no projeto de lógica, e são referidos de modo genérico por **don't-care**.

O projetista não precisa se importar com a saída gerada para esses termos, logo essa saída pode ser tratada da forma que for mais conveniente (gerar menor circuito).

Ex. Ativar a seta para direita e para esquerda ao mesmo tempo num carro.



MAPAS DE KARNAUGH - EXEMPLOS

Don't cares (X) podem ser utilizados se necessário para aumentar a cobertura e assim simplificar a lógica


A\BC	00	01	11	10
0	0	X	0	0
1	X	X	1	1

$$\Rightarrow A \cdot B$$

MAPAS DE KARNAUGH - EXEMPLOS

Don't cares (X) podem ser utilizados se necessário para aumentar a cobertura e assim simplificar a lógica

A\BC	00	01	11	10
0	0	X	0	0
1	X	X	1	1

 

$\Rightarrow A \cdot B$

A\BC	00	01	11	10
0	0	X	0	0
1	X	X	1	1

$\Rightarrow A$


MAPAS DE KARNAUGH

Note que nosso mapa de Karnaugh não seguiu a ordem crescente para os termos

Isso se deve a um requisito dos mapas de Karnaugh, entre células adjacentes, deve ter apenas 1 bit mudando por vez

Podemos gerar uma lista dessas utilizando **codificação gray**

A\BC	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	1	0	1	0

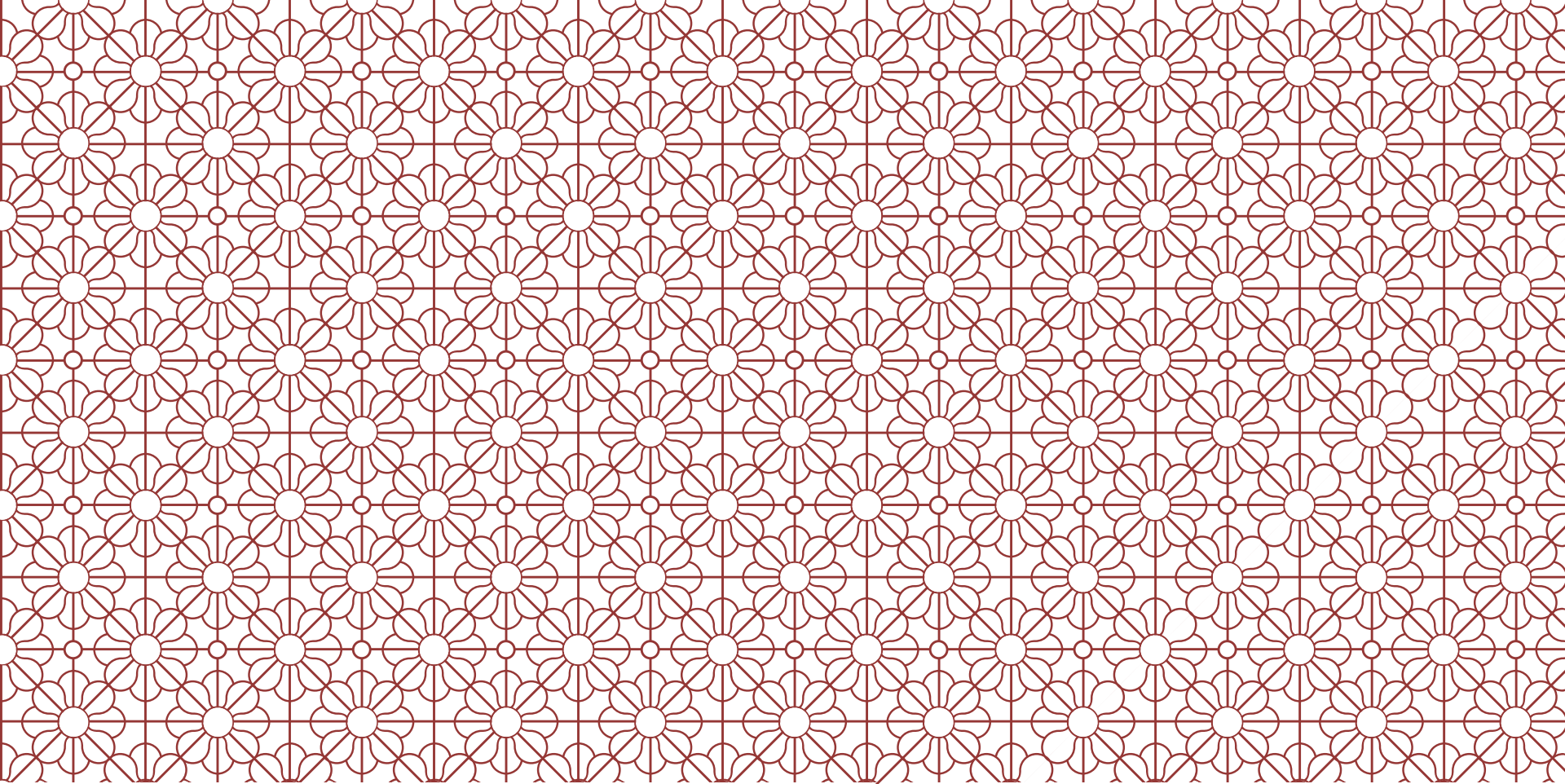

GRAY CODING

“CODIFICAÇÃO CINZA”

GRAY CODING

Trata-se de um algoritmo para geração de uma sequência de números onde apenas um bit muda por vez

GRAY CODING

Para criar uma codificação gray, começamos com 1 dígito (0 ou 1)

Para cada novo dígito a ser adicionado uma função de espelho é aplicada

E em cada parte do espelho adiciona-se 0s ou 1s




GRAY CODING

Para criar uma codificação gray, começamos com 1 dígito (0 ou 1)

Para cada novo dígito a ser adicionado uma função de espelho é aplicada

 E em cada parte do espelho adiciona-se 0s ou 1s





GRAY CODING

Para criar uma codificação gray, começamos com 1 dígito (0 ou 1)

Para cada novo dígito a ser adicionado uma função de espelho é aplicada

 E em cada parte do espelho adiciona-se 0s ou 1s



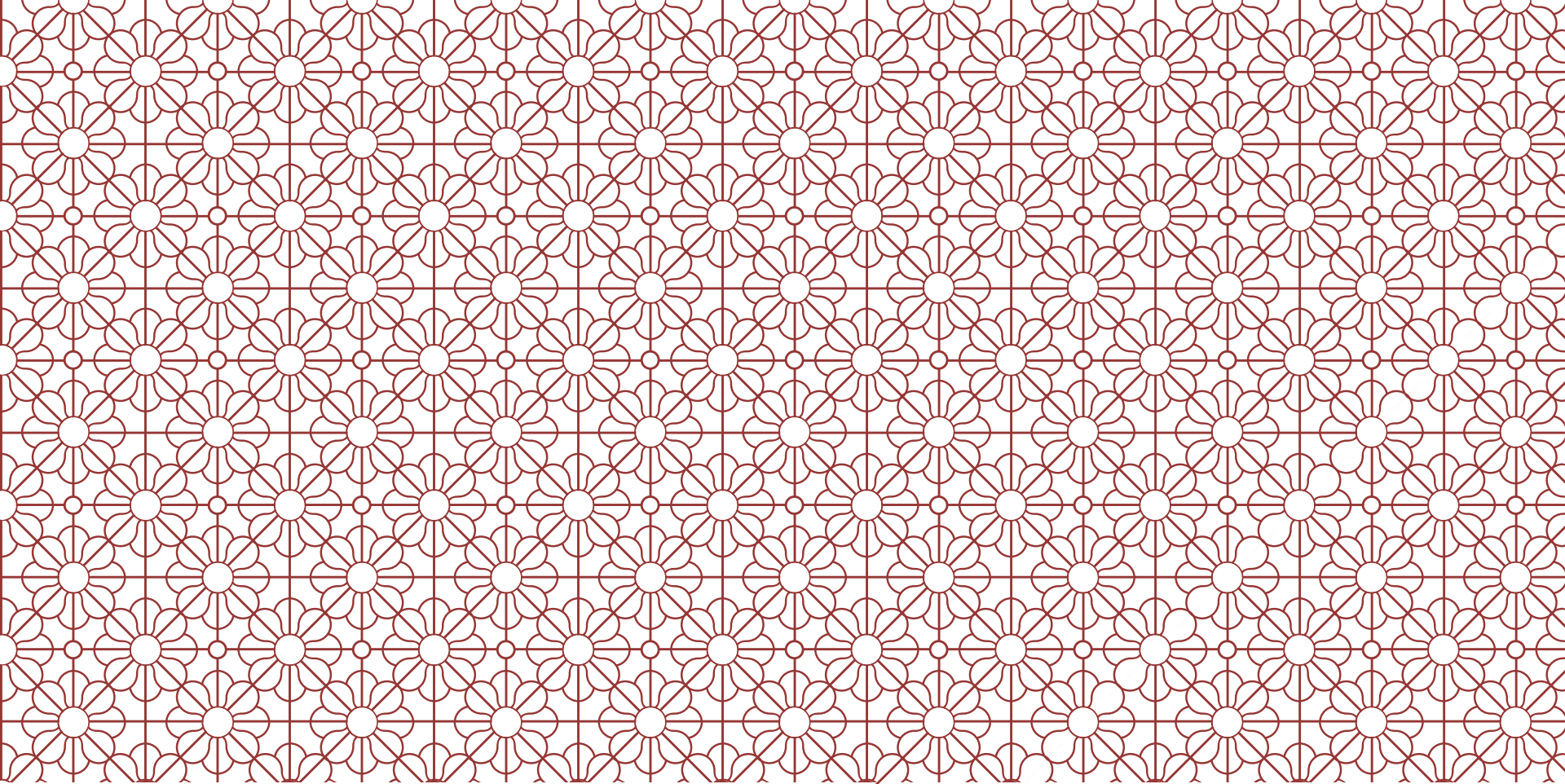

ALGORITMO PARA O MAPA DE KARNAUGH

ALGORITMO DE MAPAS DE KARNAUGH PARA ATÉ 4 VARIÁVEIS

1) Expresse a tabela verdade como uma matriz, com no máximo duas variáveis para as linhas/colunas. Em linhas ou colunas adjacentes, apenas uma das variáveis muda (use gray coding).

2) Enquanto houver uma célula contendo 1 que não tiver sido agrupada, agrupe nesta ordem:

- Retângulos com 16 uns (Obs.: se houver, então $F = 1$)
- Retângulos com 8 uns (2x4 ou 4x2)
- Retângulos com 4 uns (1x4, 4x1 ou 2x2)
- Retângulos com 2 uns (1x2 ou 2x1)

Importante: a última linha/coluna é adjacente à primeira linha/coluna.

3) Elimine grupos redundantes (se puder)

4) Para cada grupo, escreva uma soma de produtos onde apenas as variáveis que não mudaram são representadas.

Importante: Se, no grupo, uma variável W é mantida em 0, então escreva \overline{W} .

EXEMPLO

Simplifique $F(A, B, C, D)$, cuja tabela verdade é dada pelo mapa de Karnaugh ao lado.

cd ab	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	1	1	1	1
11	0	0	0	0
10	0	1	1	0

EXEMPLO


Simplifique $F(A, B, C, D)$, cuja tabela verdade é dada pelo mapa de Karnaugh ao lado.

$$F = \overline{A}\overline{C} + \overline{A}B + A\overline{B}D$$

cd \ ab	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	1	1	1	1
11	0	0	0	0
10	0	1	1	0

MAPAS DE KARNAUGH PARA MAIS DE 4 VARIÁVEIS

 É possível construir mapas de Karnaugh para mais de 4 variáveis, mas eles se tornam difíceis de representar pois o mapa torna-se um cubo:



Entre 4 e 30 (aprox.) variáveis, é possível executar o método de Quine-McCluskey, que é exato mas possui complexidade exponencial.

Acima de 30 variáveis, há o minimizador Espresso, baseado em métodos heurísticos (não exato).



EXERCÍCIOS:

Simplifique:

1) $A'B'C' + A'B'C + ABC' + AB'C'$

2) $A'B'C + A'BC' + ABC' + ABC$

3) $ABCD + ABC'D + ABC'D' + AB'CD + A'BCD + A'BCD' + A'BC'D + A'B'C'D$