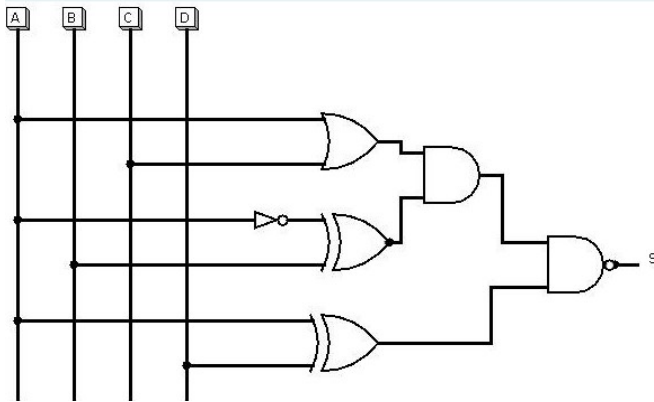


Exercícios circuitos combinacionais

Exercício 1:


Qual expressão descreve o seguinte circuito?



- a) $((A + C) * (A' + B) * (A + D))'$
- b) $((A + C) * (A' \text{ xor } B) * (A \text{ xor } D))'$
- c) $(A + C) * (A \text{ xor } B) * (A \text{ xor } D)$
- d) $(A + C) * (A' \text{ xor } B) * (A \text{ xor } D)'$
- e) $(A + C) * (A' + B) * (A + D)'$

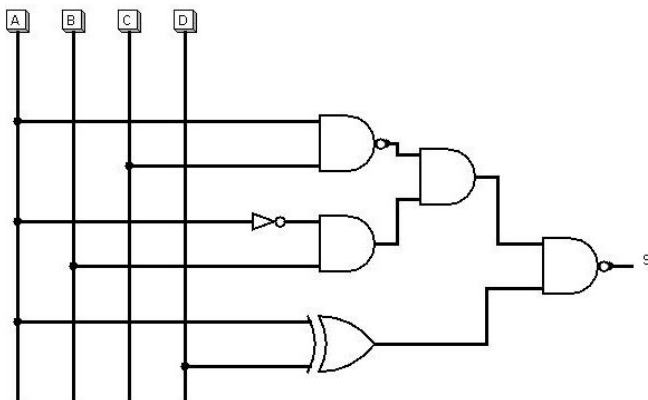Exercício 2:

Qual expressão descreve o seguinte circuito?




- a) $(A * C)' * (A' * B) * (A + D)'$

- b) $((A * C)' * (A' * B) * (A + D))'$
- c) $((A * C)' * (A' * B) * (A \text{ xor } D))'$
- d) $(A * C)' * (A' * B) * (A \text{ xor } D)'$
- e) $((A * C)' * (A' * B) * (A \text{ xor } D))'$

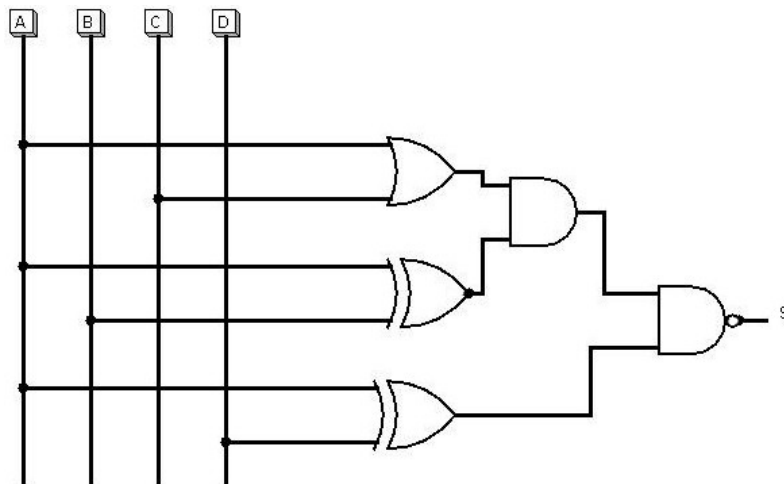Exercício 3:


Qual expressão descreve o seguinte circuito?



- a) $((A + C) * (A \text{ xor } B) * (A \text{ xor } D))'$
- b) $(A + C) * (A \text{ xor } B) * (A \text{ xor } D)$
- c) $((A + C) * (A + B) * (A + D))'$
- d) $((A \text{ xor } C) * (A \text{ xor } B) * (A \text{ xor } D))'$
- e) $(A + C) * (A \text{ xor } B) * (A \text{ xor } D)'$

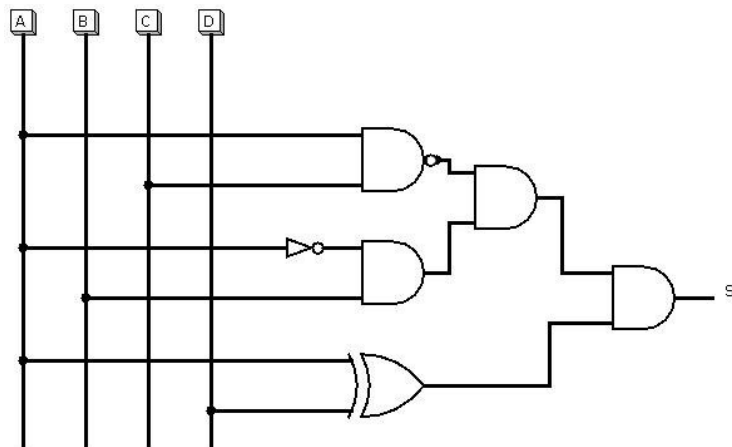Exercício 4:


Qual expressão descreve o seguinte circuito?



- a) $(A * C) * (A' * B) * (A \text{ xor } D)$
- b) $(A * C) * (A * B) * (A \text{ xor } D)$
- c) $(A * C)' * (A * B) * (A \text{ xor } D)$
- d) $(A * C)' * (A' * B)' * (A \text{ xor } D)$
- e) $(A * C)' * (A' * B) * (A \text{ xor } D)$

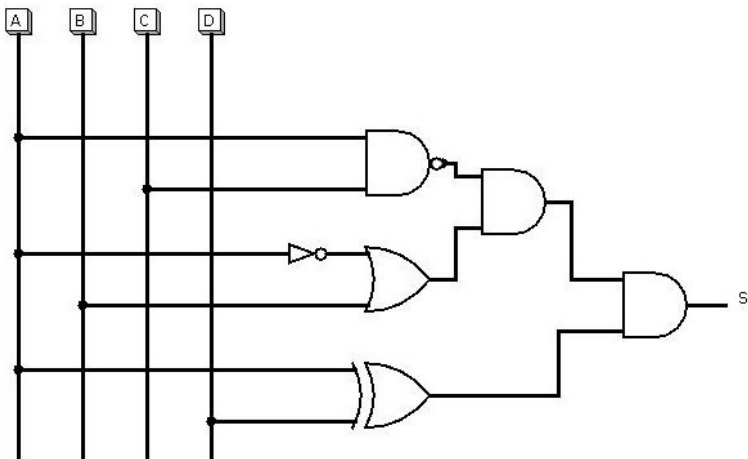Exercício 5:

Qual expressão descreve o seguinte circuito?




- a) $(A * C)' * (A' * B) * (A \text{ xor } D)$
- b) $(A + C)' * (A' * B) * (A \text{ xor } D)$
- c) $(A * C) * (A' + B) * (A \text{ xor } D)$
- d) $(A * C)' * (A' + B) * (A \text{ xor } D)$

e) $(A * C)' * (A' + B) * (B \text{ xor } D)$


Exercício 6:

Qual expressão corresponde a qual circuito?


a)

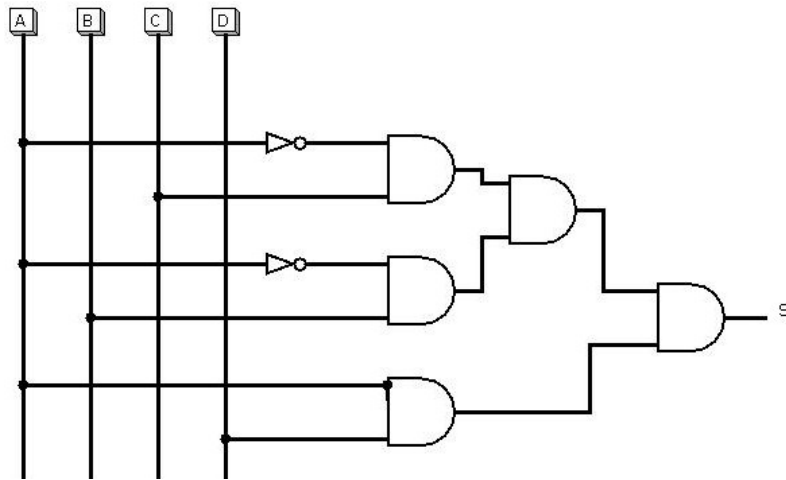

b)

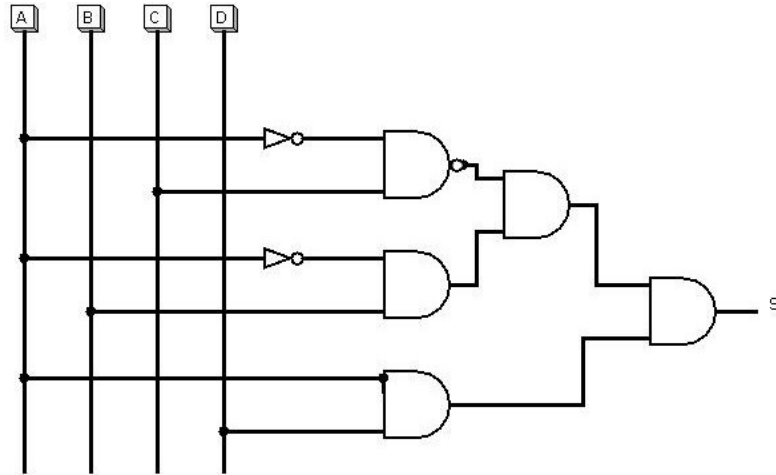


c)

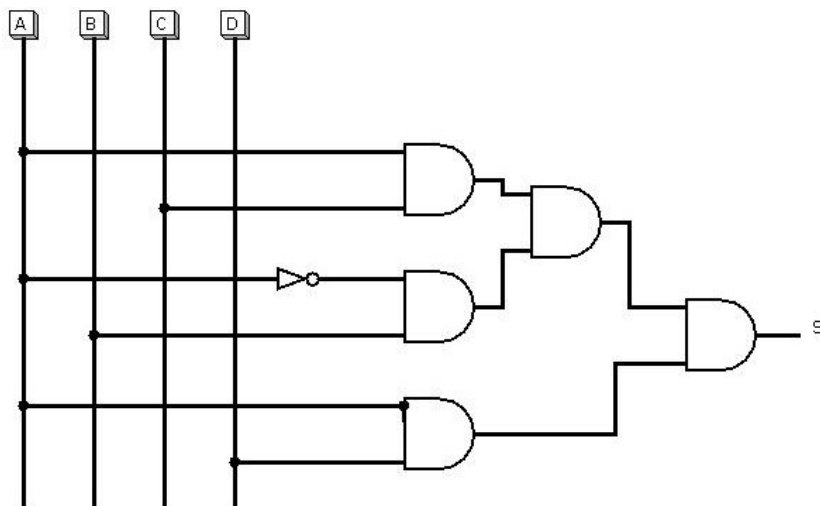


Exercício 7:

Qual expressão corresponde a qual circuito?

a)

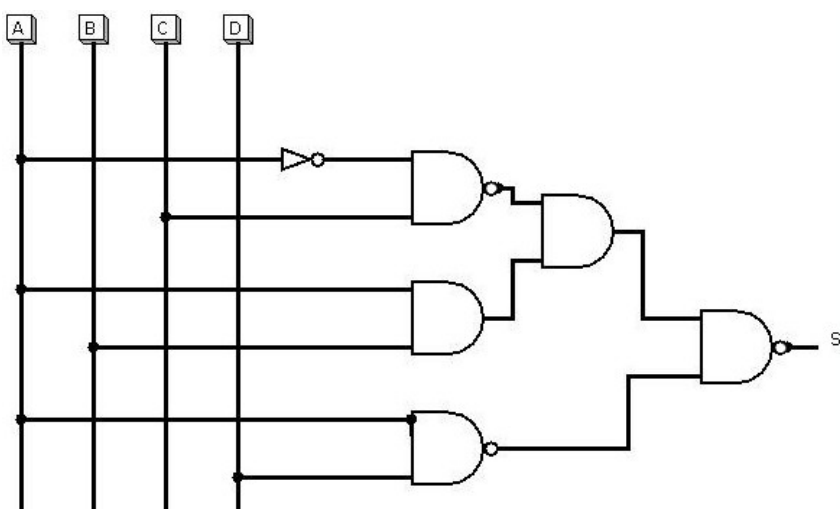

b)

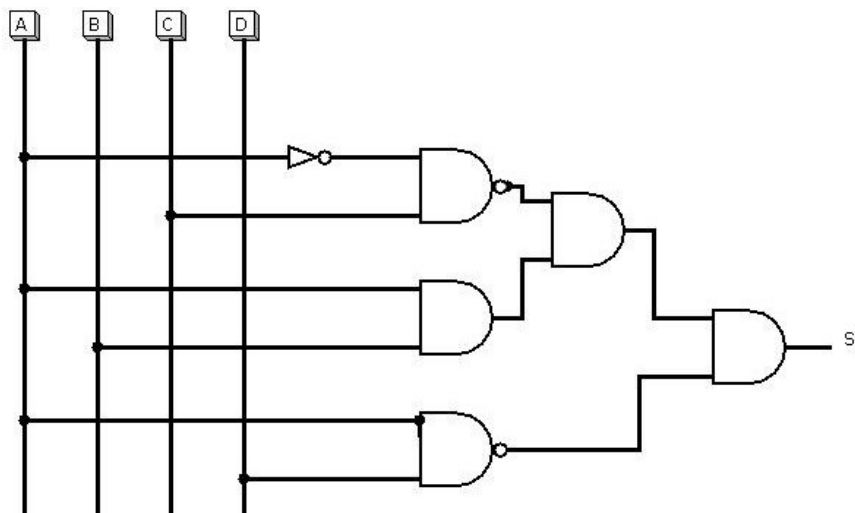

c)

